Circuito de Referência (Montagem Correta)

Ao apertar o botão, a corrente percorre todo o caminho abaixo e o SSR liga a air fryer.

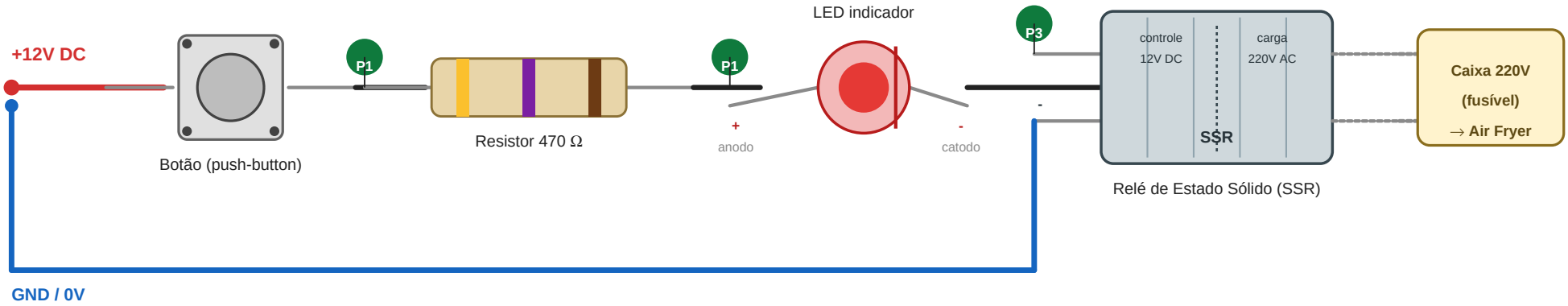

Circuito em SÉRIE: a corrente só chega ao SSR (e a air fryer só liga) se TODOS os componentes estiverem corretos e na polaridade certa. Fio VERMELHO = +12V · Fio AZUL = GND (0V) · Fio PRETO = ligação entre componentes.

LEGENDA — símbolo elétrico x desenho usado aqui

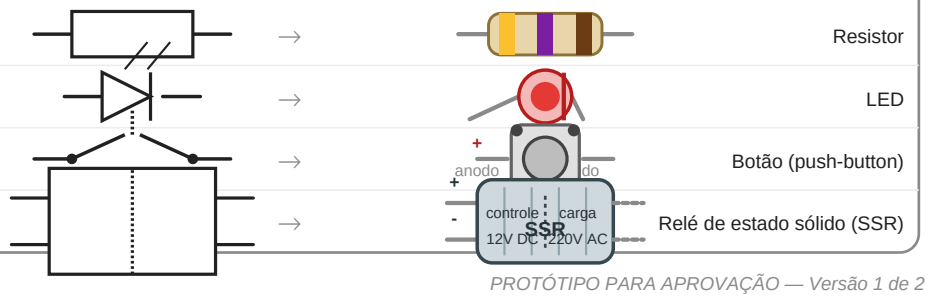

DIAGNÓSTICO COM MULTÍMETRO — anote o que sua equipe mediu

Pt.	O que medir	Esperado (circuito OK)	Valor medido
P1	Tensão sobre o LED (modo DC, apertando o botão)	≈ 2,0 V	_____
P2	Continuidade entre o resistor e o LED	Apita (contínuo)	_____
P3	Tensão na entrada do SSR (apertando o botão)	≈ 1,5 V	_____

Circuito de Referência (Montagem Correta)

Furos na MESMA coluna já estão ligados por dentro da protoboard — é por isso que os componentes 'se encontram' na mesma coluna.

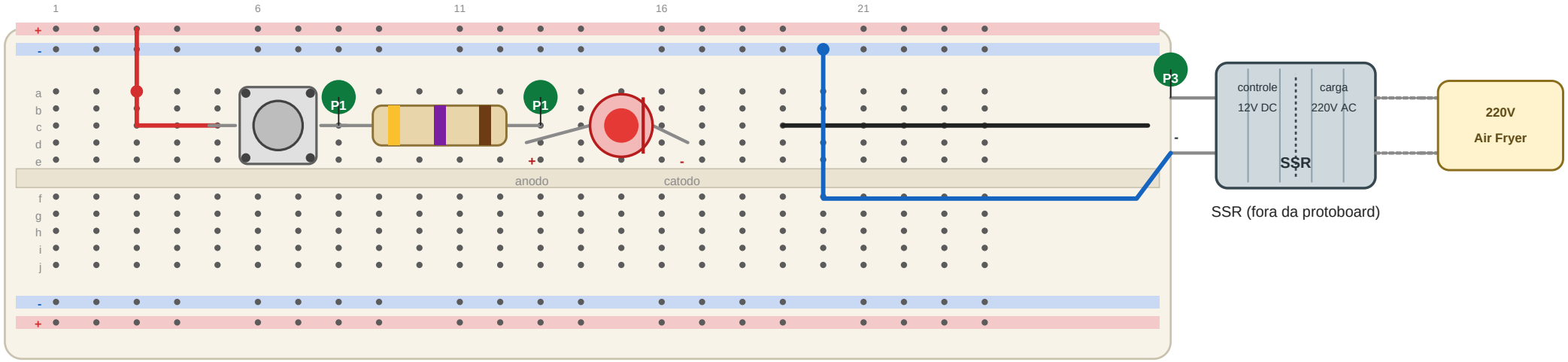

SSR (fora da protoboard)

Fio VERMELHO = +12V DC · Fio AZUL = GND (0V) · os pontos verdes (P1, P2, P3) marcam onde a equipe vai medir com o multímetro.

LEGENDA — símbolo elétrico x desenho usado aqui

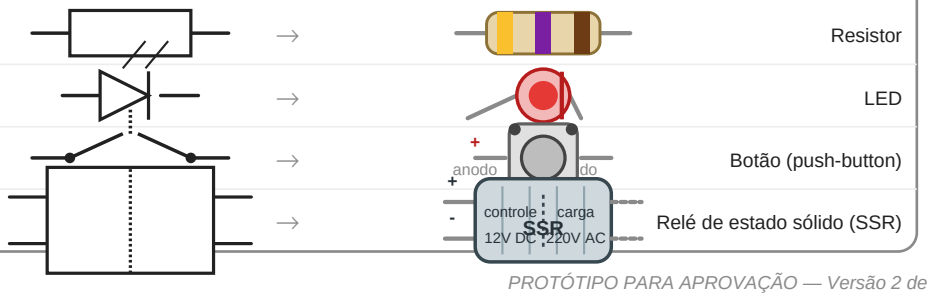

DIAGNÓSTICO COM MULTÍMETRO — anote o que sua equipe mediu

Pt.	O que medir	Esperado (circuito OK)	Valor medido
P1	Tensão sobre o LED (modo DC, apertando o botão)	≈ 2,0 V	_____
P2	Continuidade entre o resistor e o LED	Apita (contínuo)	_____
P3	Tensão na entrada do SSR (apertando o botão)	≈ 1,5 V	_____